

Laboratório 07

1. Descrição

Acionando um LED com o push button direto em 5v.

2. Material


Quantidade	Descrição
01	Arduino UNO
01	Protoboard
	Jumpers coloridos
01	Resistor de 150 Ω
01	Led
01	Push button

3. Referencial (código)


- não consta para esta aplicação.

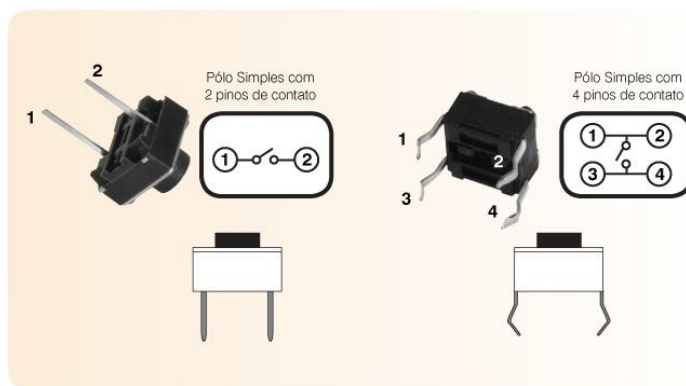4. Importante


- Ligar LED, catodo(-) na base do resistor e anodo(+) no 5v.
- Ligar os contatos 01 e 02, em GND e na base do resistor.





5. Modelo Eletrônico

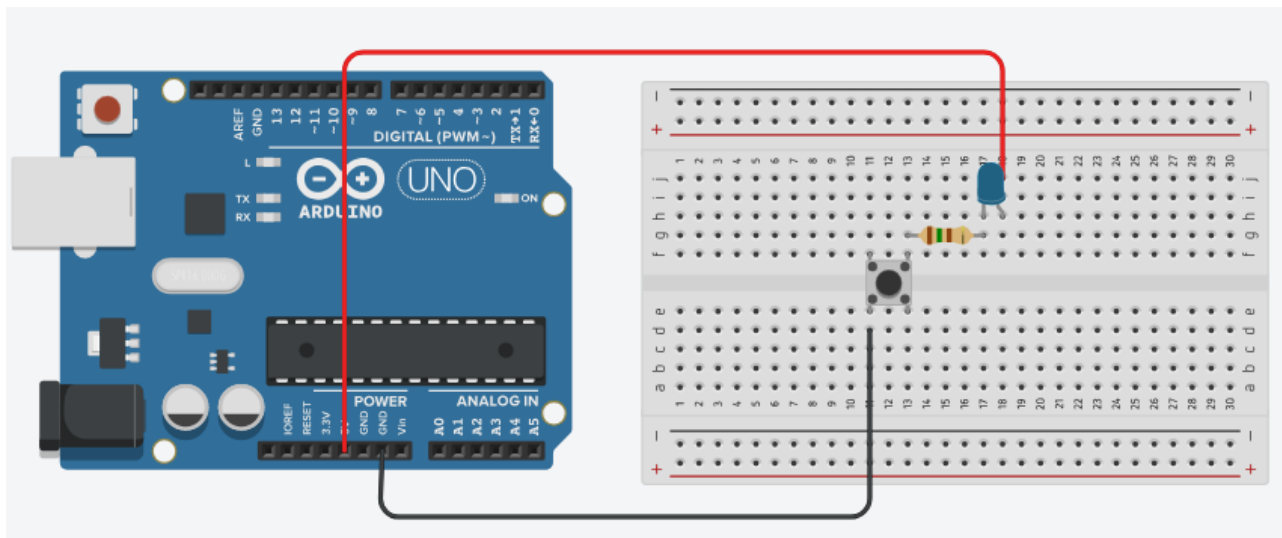

6. Imagens do Projeto

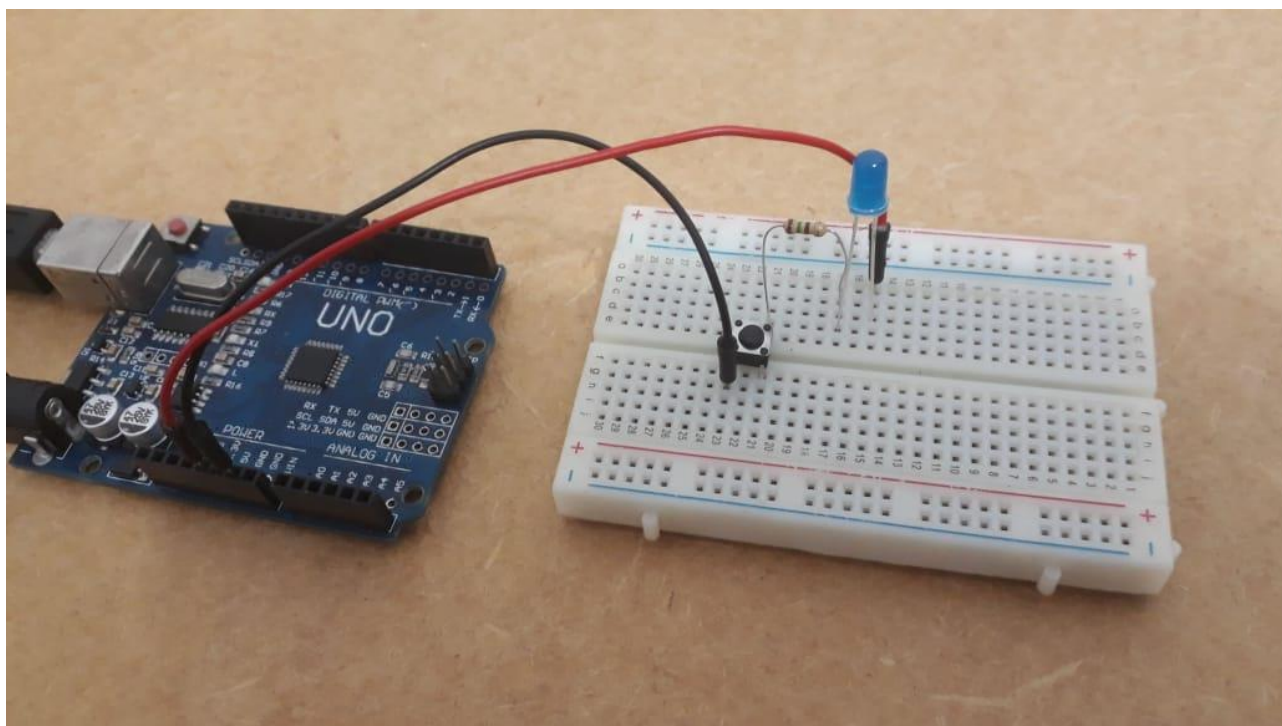

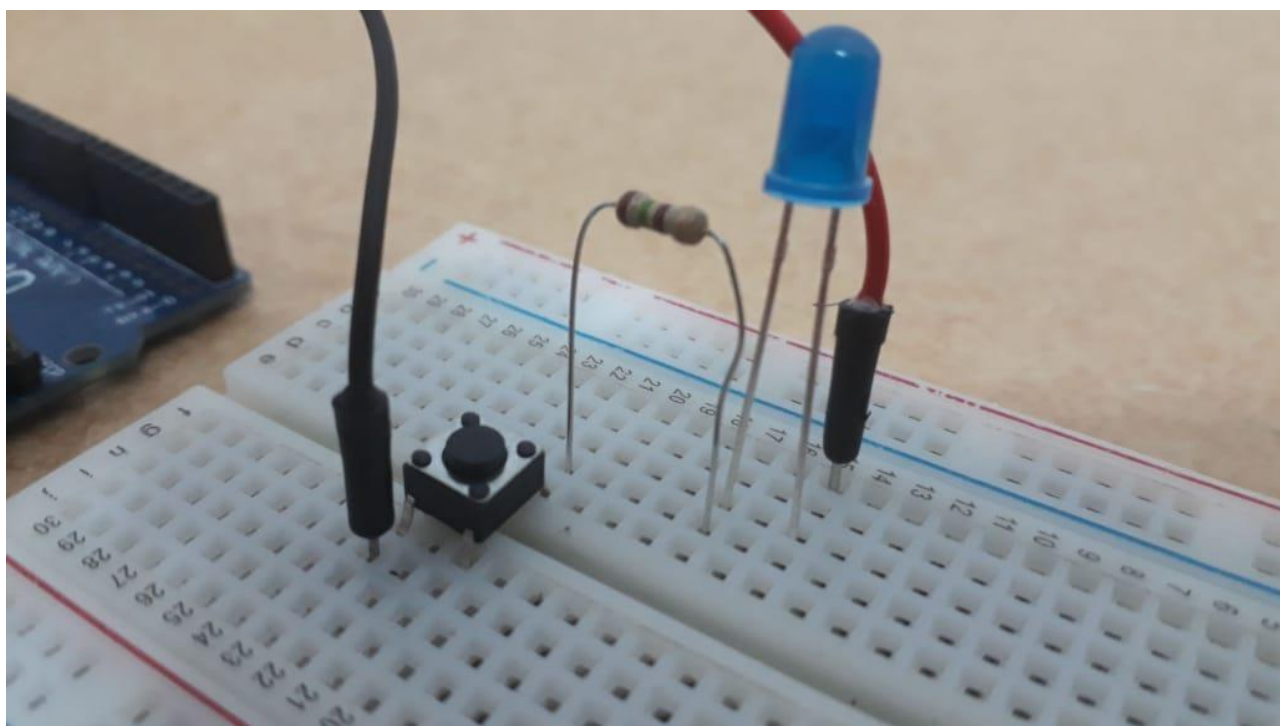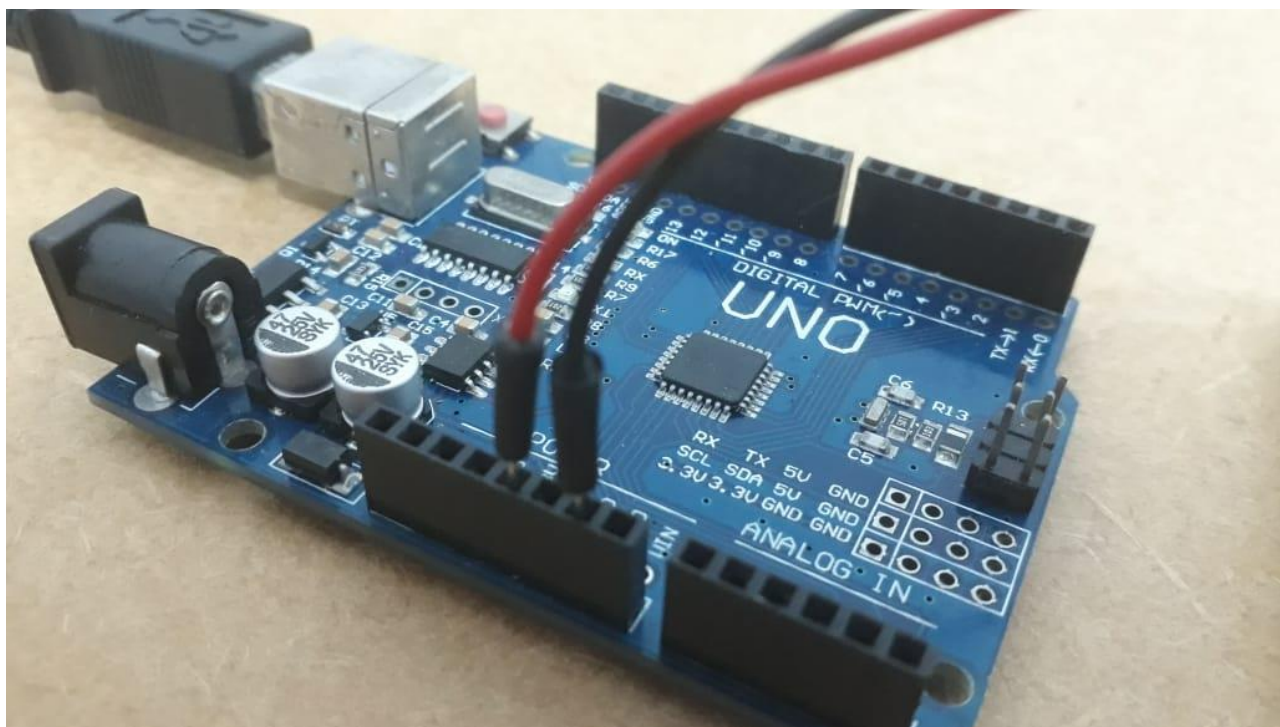

7. Código

- não consta para esta aplicação.